S3 Operaciones Lógicas

Lenin G. Falconí

2024-10-26

Outline

1. Estructura del Computador
2. Electricidad
3. Electrónica y Lógica Digital
4. Algebra de Boole
5. Circuitos Combinacionales
6. Circuitos Secuenciales
7. Ejercicios

Máquinas de Estados Finitos I

- Modelo computacional que describe un fenómeno
- Es un modelo computacional que describe las transiciones entre diferentes estados posibles.
- Permite inferir el algoritmo o programa a construir para resolver un problema.

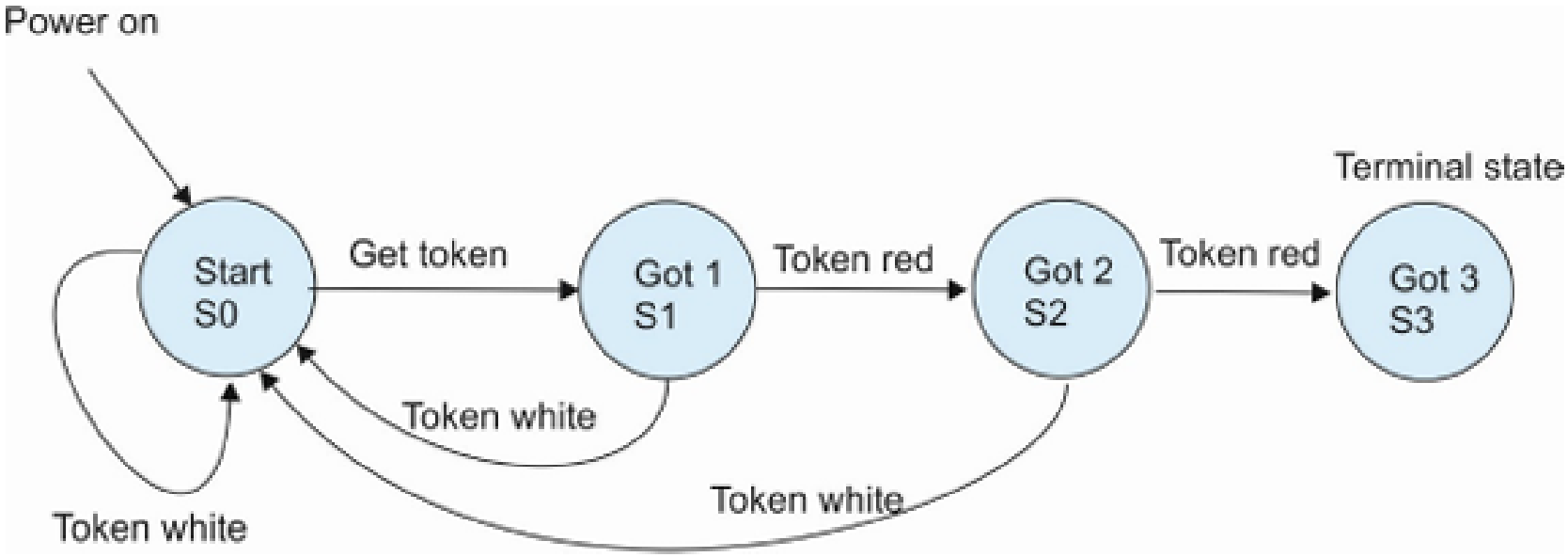


Figure: Máquina de estado Finito para obtener tres tokens Rojos consecutivos

Programa:

- Secuencia de pasos para resolver un problema
- Cada paso ejecuta una operación aritmética o lógica
- Cada operación requiere de un diferente conjunto de señales de control
- Cada operación tiene un código único e.g. ADD, MOVE


Estructura del Computador I

- Sistema integrado de dispositivos electrónicos que interactúa con el entorno a través de dispositivos periféricos o líneas de comunicación y que procesa información.
- La integración de distintos componentes o subsistemas de manera jerárquica. Este conjunto de sistemas busca realizar las siguientes funciones básicas:
  - Procesamiento de Datos
  - Almacenamiento de Datos
  - Transferencia de Datos
  - Control

La *estructura* estudia cómo están interrelacionados los diferentes componentes del computador. Mientras que el *funcionamiento* estudia la operación de cada componente individual como parte de la estructura.

Estructura Superior del Computador

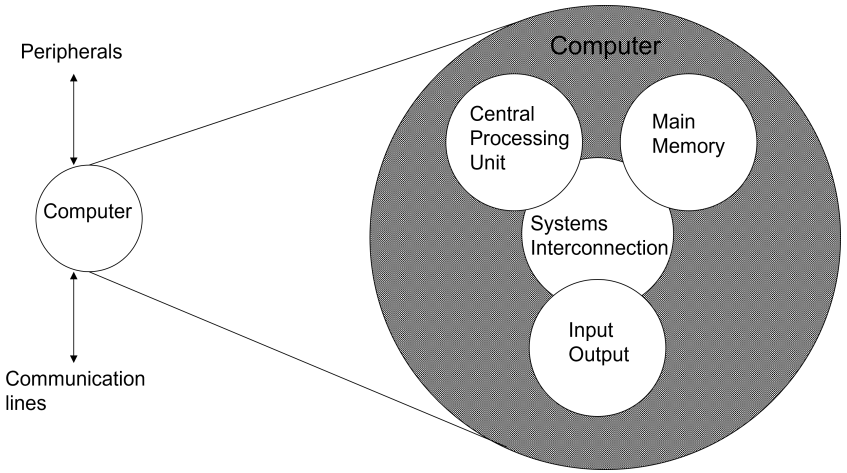- El computador interacciona con el medio a través de periféricos o líneas de comunicación.
- CPU: control del funcionamiento del computador y procesamiento.
- Memoria Principal: almacena datos
- I/O: transferencia de datos entre el computador y el entorno externo.
- Sistemas de Interconexión: son los buses de comunicación



CPU

Se encarga del control del funcionamiento del computador y del procesamiento.

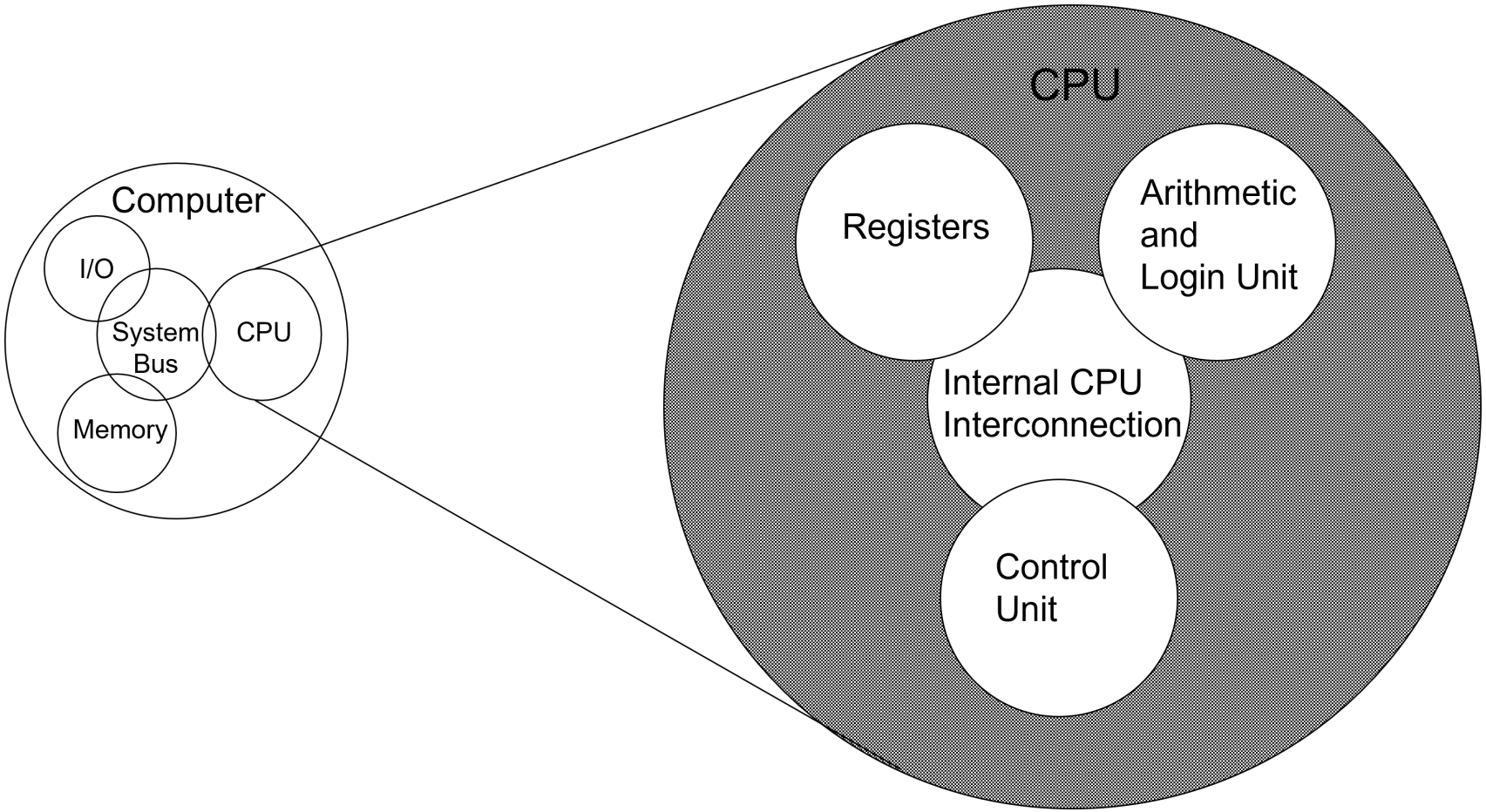


Figure: CPU

Unidad de Control

Conformada por los distintos circuitos digitales, registros, decodificadores y memorias necesarios para el funcionamiento del computador.


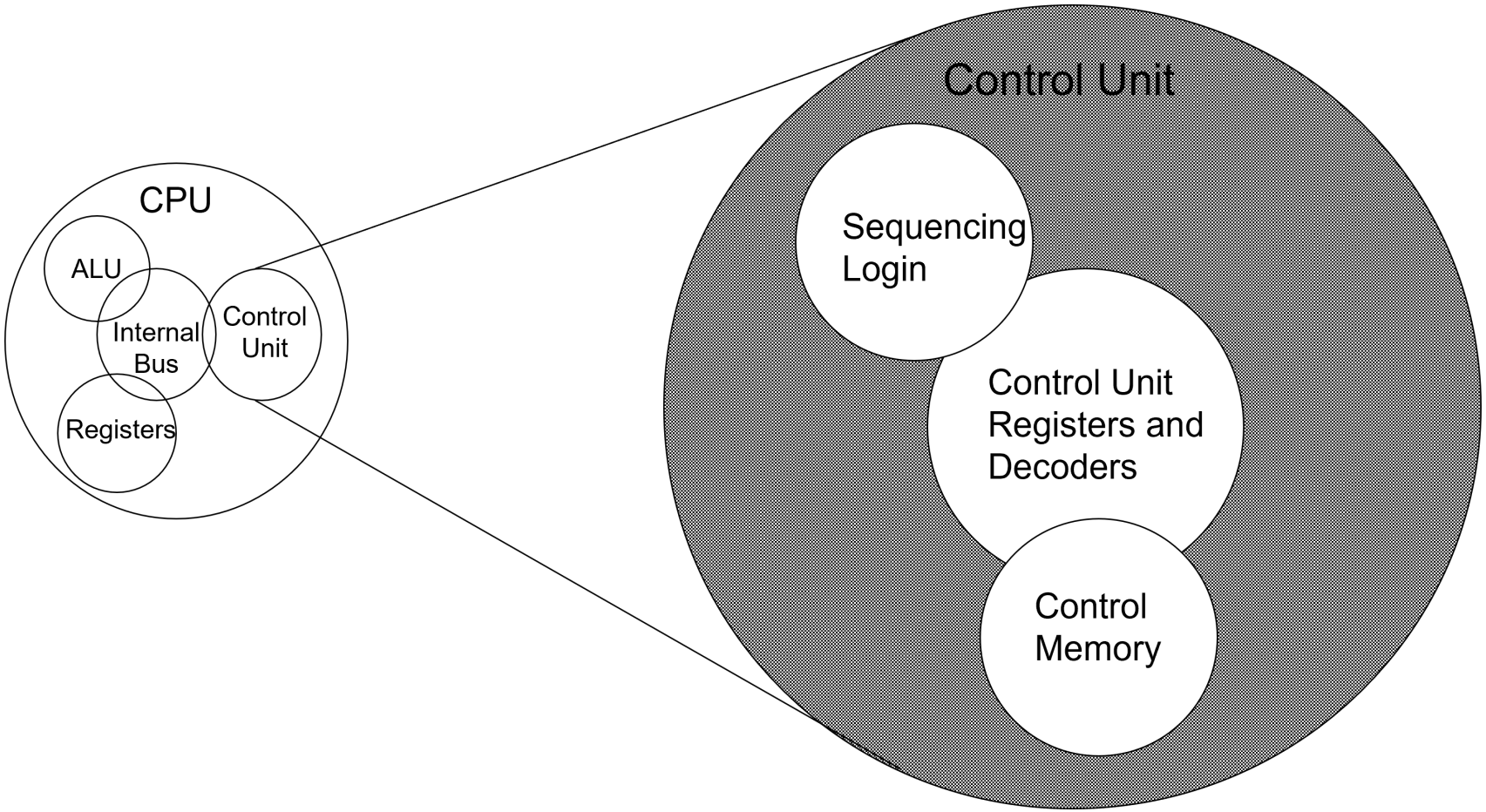


Figure: Unidad de Control


Componentes del Computador

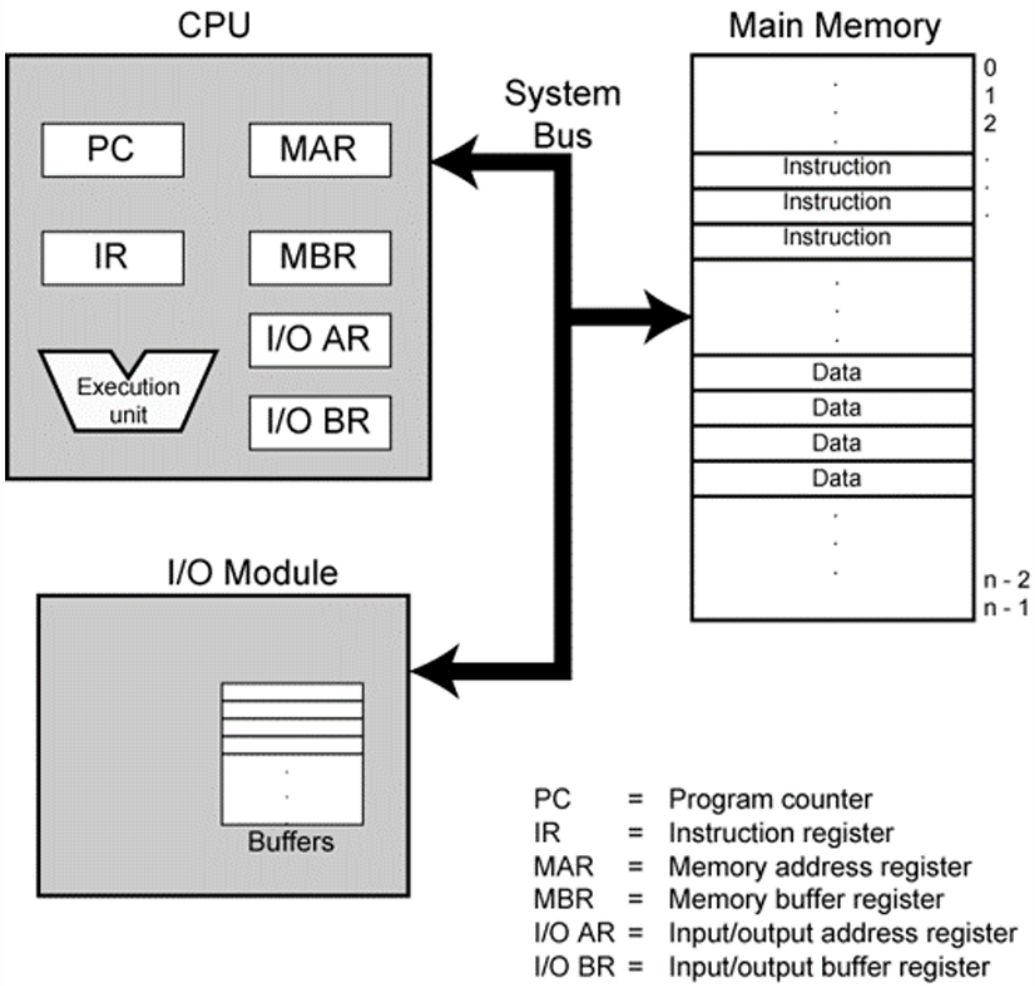

Computadores Multi Núcleo I

- Computador Multi núcleo: aquel que tiene múltiples procesadores en un sólo chip
- Núcleo: cada unidad de procesamiento que incluye su unidad de control, ALU, registros, y cache.
- Procesador: dispositivo de silicón que contiene uno o más núcleos.
- Memoria Cache: Memoria más rápida y pequeña que la memoria principal cuyo objetivo principal es acelerar el acceso a la memoria. Se conforma en varias capas: L_1, L_2, etc según su cercanía al núcleo.
- Motherboard: placa principal de circuito impreso en una computadora. Las placas más pequeñas que se conectan a las ranuras de la placa principal se llaman tarjetas de expansión.
- Printed Circuit (PCB): placa rígida y plana que sostiene e interconecta chips y otros componentes electrónicos. Típicamente de 2 a 10 capas

Computadores Multi Núcleo

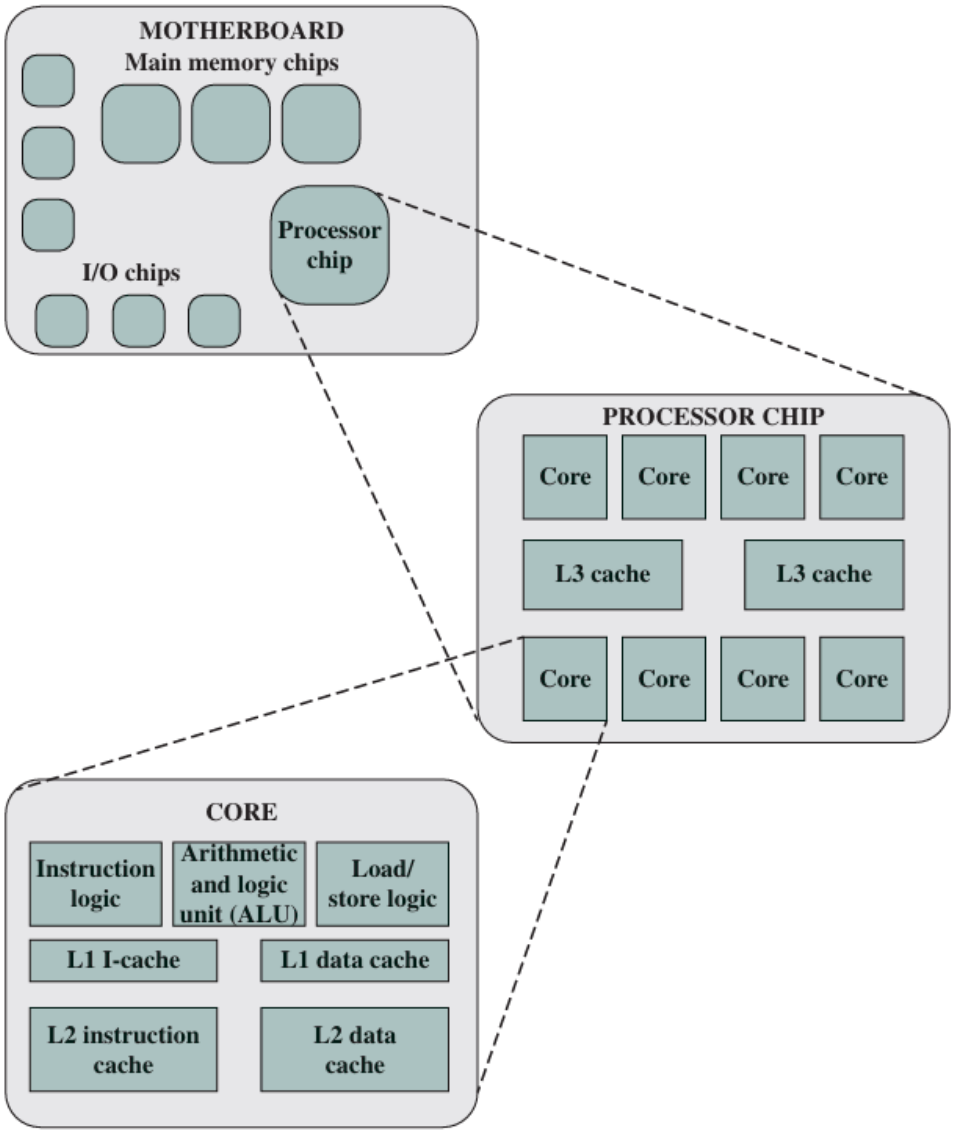


Componentes del Núcleo

- Instruction Logic (IL): ejecuta tareas relacionadas con la captación y decodificación de instrucciones.
- ALU: realiza las operaciones indicadas por la instrucción.
- Load/store logic: administra la transferencia de datos hacia y desde la memoria principal a través de la cache.

Circuito Eléctrico

- Un circuito eléctrico es una red de componentes eléctricos o electrónicos interconectados que proporciona uno o más caminos cerrados para la circulación de la corriente eléctrica.
- Todo circuito requiere de:
  - Fuente de energía: suministra la fuerza electromotriz (e.g., batería, generador)
  - Conductores: cables o pistas que transmiten la corriente
  - Carga: elemento que consume la energía eléctrica (e.g., resistencia, motor, LED)
- Los circuitos se analizan mediante diagramas esquemáticos que utilizan símbolos normalizados (IEEE/IEC) para cada elemento.
- Tipos según la conexión de sus elementos:
  - Serie: misma corriente en todos los elementos
  - Paralelo: mismo voltaje en todos los elementos
  - Mixto: combinación de conexiones serie y paralelo

Electricidad - Generación

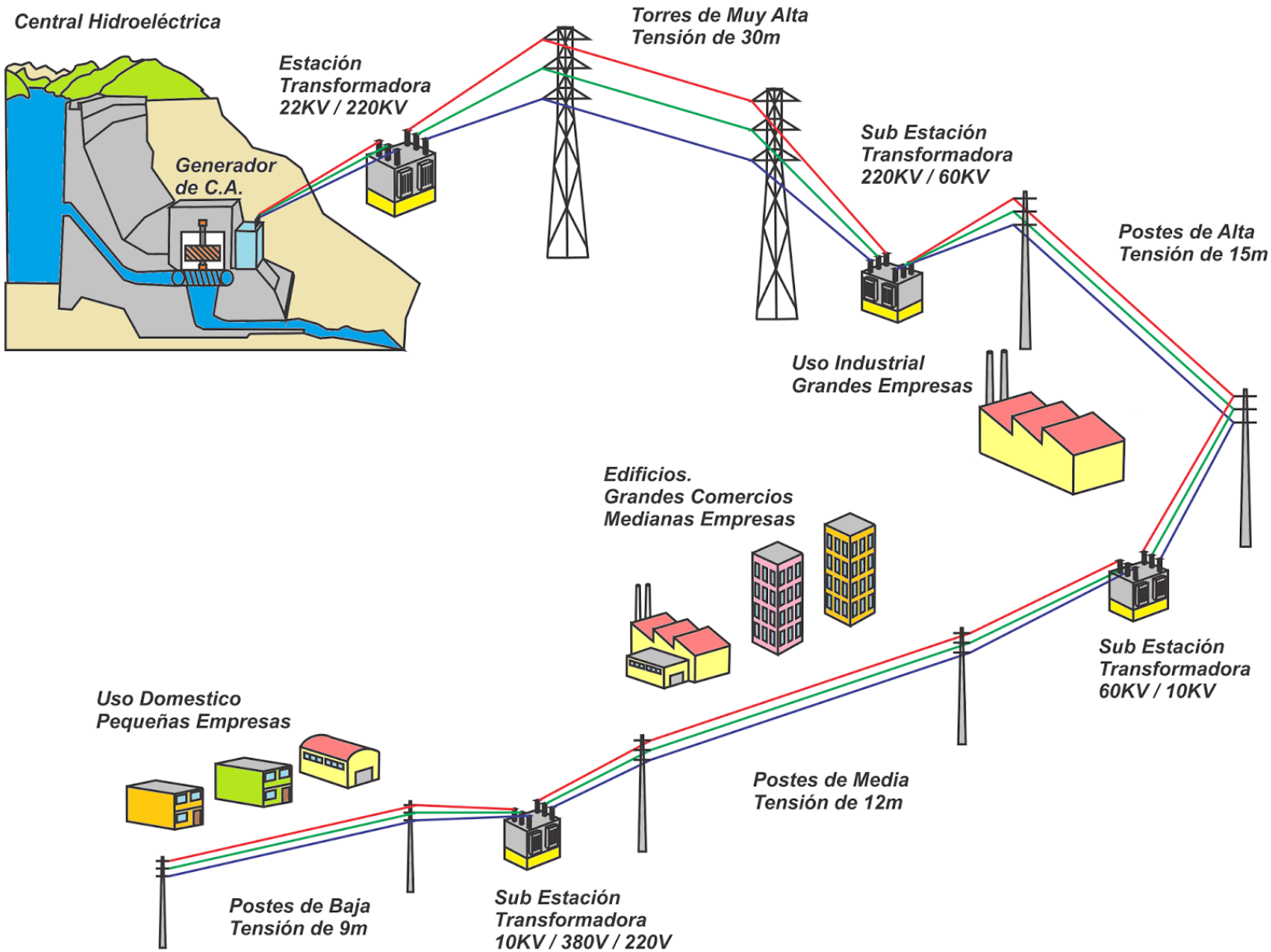

Electricidad - Tensión Trifásica I

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

frecuencia  = 60
t = np.linspace(0,2/frecuencia, 1000)
omega = 2*np.pi*frecuencia
Vmax = 230*np.sqrt(2) # Voltaje Pico
R = Vmax*np.sin(omega*t)
S = Vmax*np.sin(omega*t-2*np.pi/3)
T = Vmax*np.sin(omega*t+2*np.pi/3)
# Plot
plt.figure(figsize=(10,6))
plt.plot(t,R,label="Fase R", color="red")
plt.plot(t,S,label="Fase S", color="green")
plt.plot(t,T,label="Fase T", color="blue")
```

Electricidad - Tensión Trifásica II

```
plt.title("Tensión Trifásica")
plt.ylabel("Voltaje (V)")
plt.xlabel("Tiempo (s)")
plt.grid(True, linestyle="--", alpha=0.7)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.savefig("./images/tensionTrifasica.png")
# plt.show()
```

Electricidad - Tensión Trifásica III

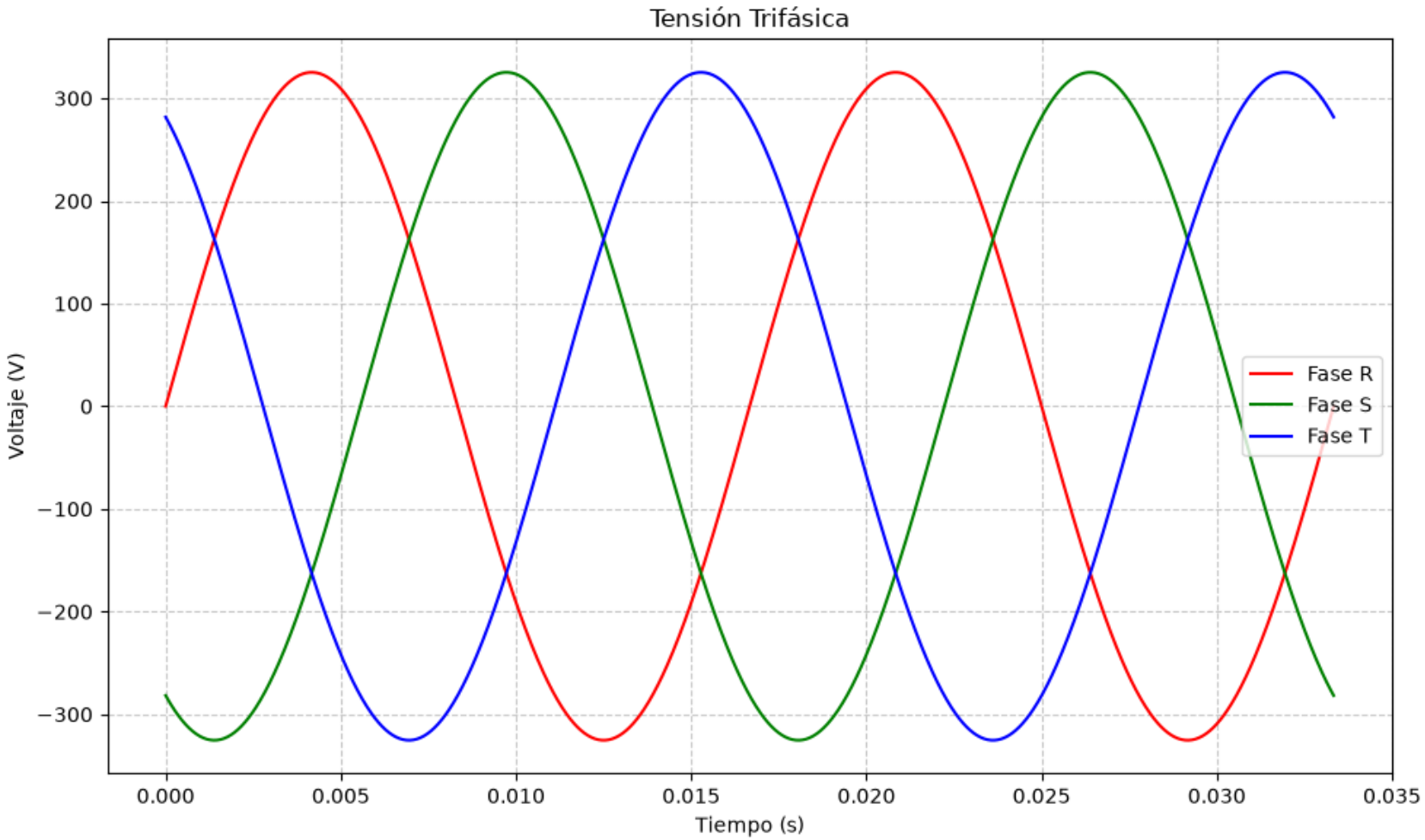


Figure: Tensión Trifásica



Electricidad - Conceptos Básicos I

Magnitud	Descripción	Unidad
Voltaje V	Diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos	Voltios (V)
Corriente I	Flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo	Amperios (A)
Resistencia R	Oposición al flujo de corriente	Ohmios (Ω)
Capacitancia C	Capacidad para almacenar carga eléctrica	Faradios (F)
Inductancia L	Oposición a cambios en la corriente	Henrios (H)

Valor Eficaz

El Valor Eficaz o Root Mean Square (RMS) de una señal sinusoidal de tensión se define como $V_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T V_{\max}\sin^2(\omega t)dt}$

Electricidad - Relaciones Básicas I

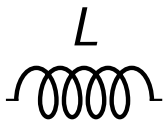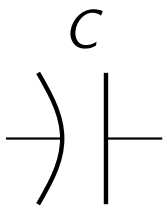Elemento	Voltaje	Corriente	Potencia
	$v(t) = R \cdot i(t)$	$i(t) = \frac{v(t)}{R}$	$p = vi = i^2 R$
	$v(t) = L\frac{di(t)}{dt}$	$i(t) = \frac{1}{L}\int v(t)\,dt$	$p = vi = Li\frac{di}{dt}$
	$v(t) = \frac{1}{C}\int i(t)\,dt$	$i(t) = C\frac{dv(t)}{dt}$	$p = vi = Cv\frac{dv}{dt}$

Ley de Ohm

El voltaje V, la corriente I y la resistencia R se relacionan con la Ley de Ohm $V = IR$

Leyes de Kirchhoff y Tipos de Conexiones

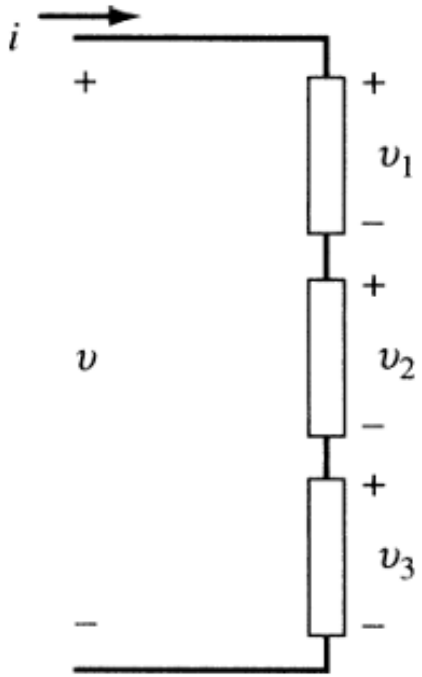


Figure: Circtuio Serie

LVK: $v = v_1 + v_2 + v_3$


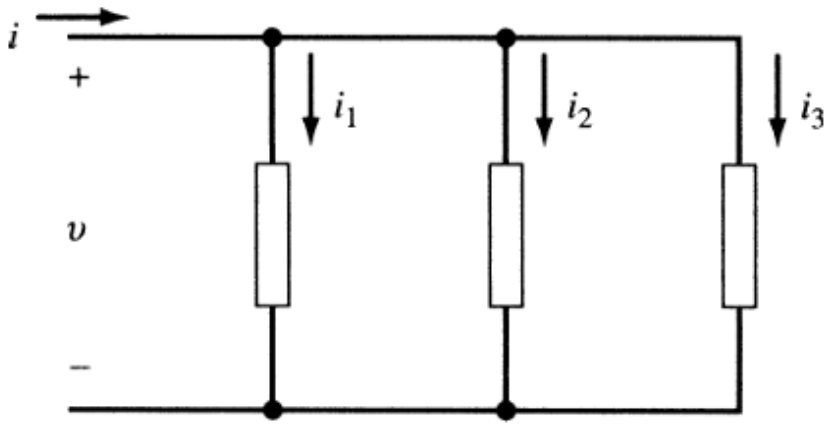


Figure: Circuito Paralelo

LCK: $i = i_1 + i_2 + i_3$


Aplicación Leyes de Kirchhoff

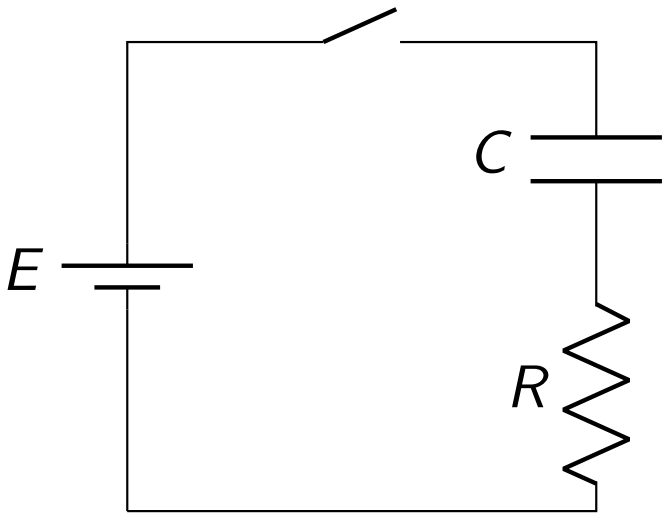

Problema:

Encuentre expresiones para el voltaje del capacitor y corriente del circuito, si el switch se cierra en $t = 0$

Aplicación Leyes de Kirchhoff I

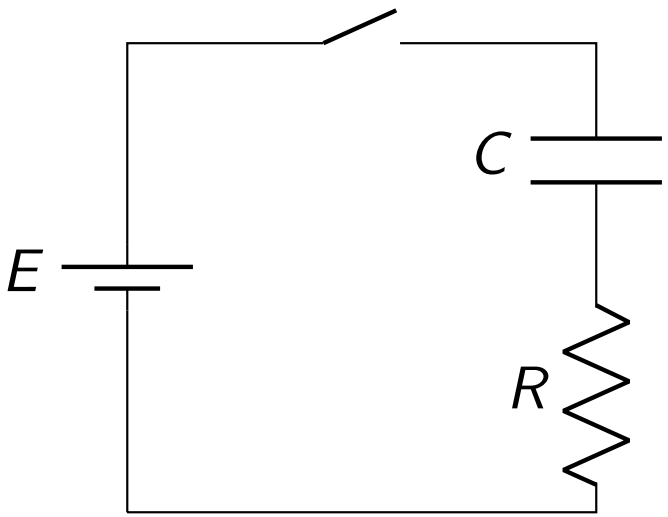

Solución:

LVK: $E = v_C + v_R$

Pero $i = C\frac{dv_C}{dt}$

Ley de Ohm: $v_R = iR$

Dado que el circuito es serie i es la misma, entonces

$E = v_C + RC\frac{dv_C}{dt}$


Para $t = 0$, $v_C = 0$, entonces

$v_c = E(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$

Aplicando las propiedades de la capacitancia, tenemos

$i = \frac{E}{R}e^{-\frac{t}{RC}}$

Aplicación Leyes de Kirchhoff

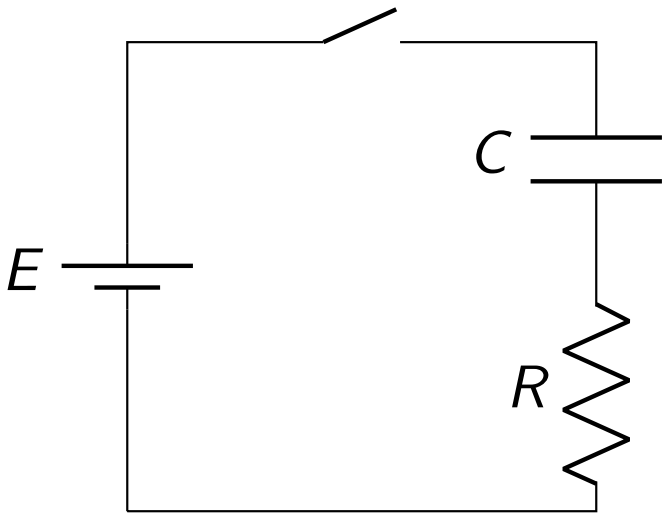

Preguntas:


1. ¿Qué sucede con el voltaje en el capacitor y la corriente del circuito cuando $t \to +\infty$?
2. ¿Qué sucede con las expresiones obtenidas para el voltaje del capacitor y la corriente si la fuente de voltaje no es constante y es de la forma $A\sin(\omega t)$
3. Para $t = RC$, en qué porcentaje se ha cargado el capacitor?
4. Considere un capacitor de $1\mu\mathrm{F}$, una resistencia de $1\mathrm{M}\Omega$, obtenga la curva de la corriente en el tiempo usando python.

Aplicaciones Leyes de Kirchhoff I


Para el circuito de carga del capacitor se obtuvo que $v_c = E(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$, considerando $C = 1\mu\text{F}$, $R = 1\text{M}\Omega$, y $E = 10V$ el siguiente código permite obtener v_c en función del tiempo hasta $t = 10s$

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
R = 1e6 # 1 MegaOhm
C = 1e-6 # 1 microFarad
V = 10 # 10 Vdc
t = np.linspace(0,10,1000)
vc = V*(1-np.exp(-t/(R*C)))
plt.plot(t,vc)
plt.title("Carga de un Capacitor en circuito RC")
plt.grid()
# plt.show() ## descomentar para ver fig
# plt.savefig('./images/cargaCapacitor.png') # guardar plot
```

Aplicaciones Leyes de Kirchhoff

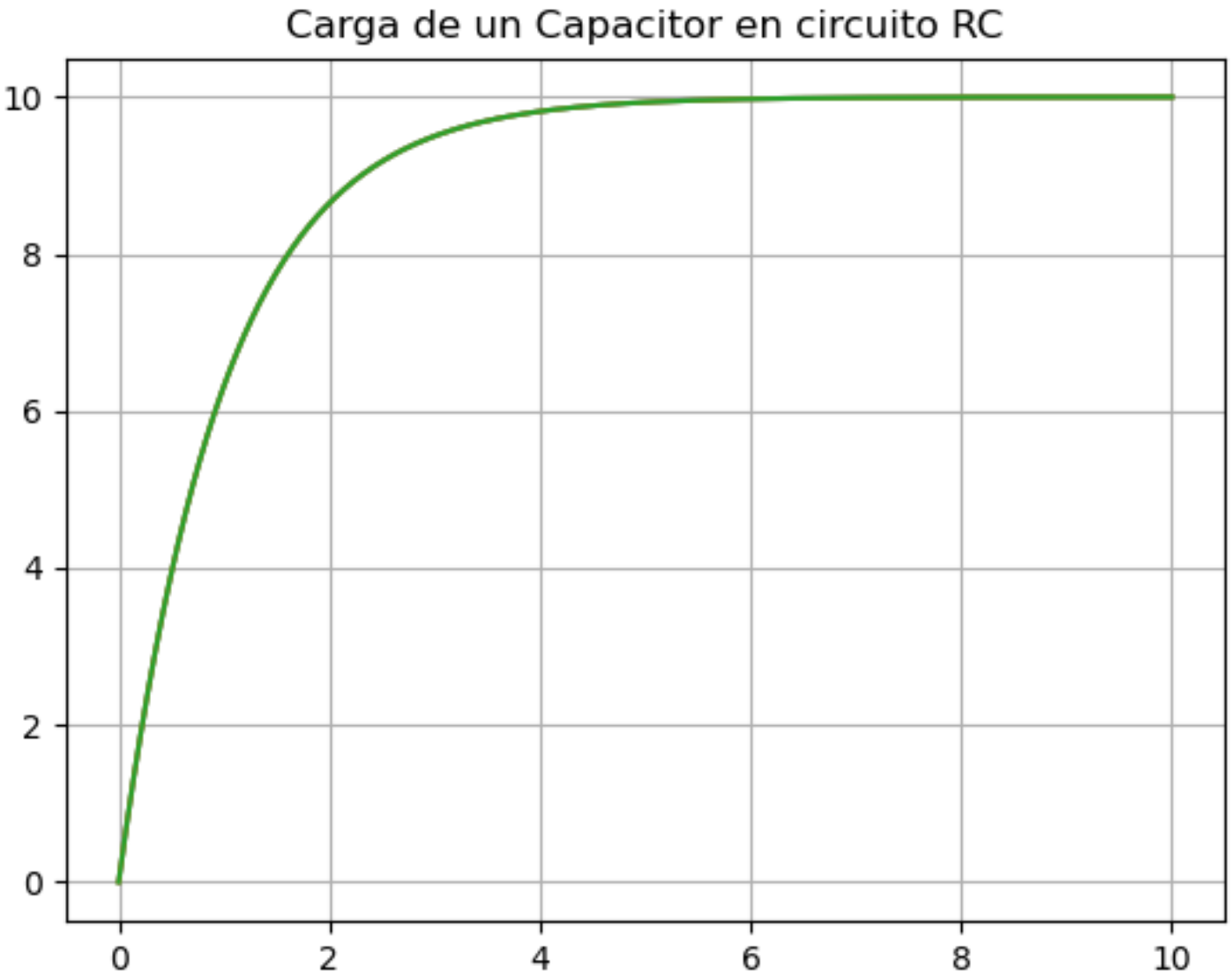

Aplicación Leyes de Kirchhoff

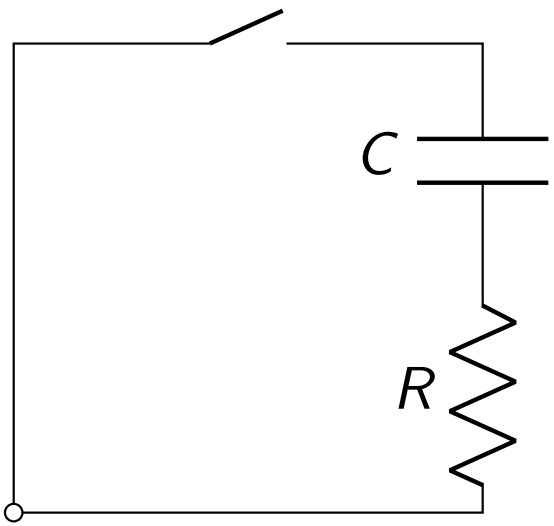

Problema:

Encuentre expresiones para el voltaje del capacitor y corriente del circuito, si el switch se cierra en $t = 0$ y el capacitor inicia cargado con un voltaje V_0

Interruptores Electromecánicos: El Contactor I

El contactor es un Interruptor electromecánico que conmuta corrientes elevadas ($\geq 15, \mathtt{A}$) de forma controlada y remota.

- **Bobina (electroimán):** genera el campo magnético al recibir tensión de control.
- **Núcleo fijo:** parte estática del circuito magnético
- **Armadura (núcleo móvil):** pieza atraída por el campo.
- **Contactos principales:** conducen la corriente del circuito de potencia (e.g. motor).
- **Contactos auxiliares:** circuitos de señalización y enclavamiento
- **Resorte de retorno:** devuelve la armadura a la posición inicial al desenergizar la bobina

Interruptores Electromecánicos: El Contactor II



Figure: Partes de un contactor desmontado (Saguzar1, CC0)

Contactor: Principio de Funcionamiento

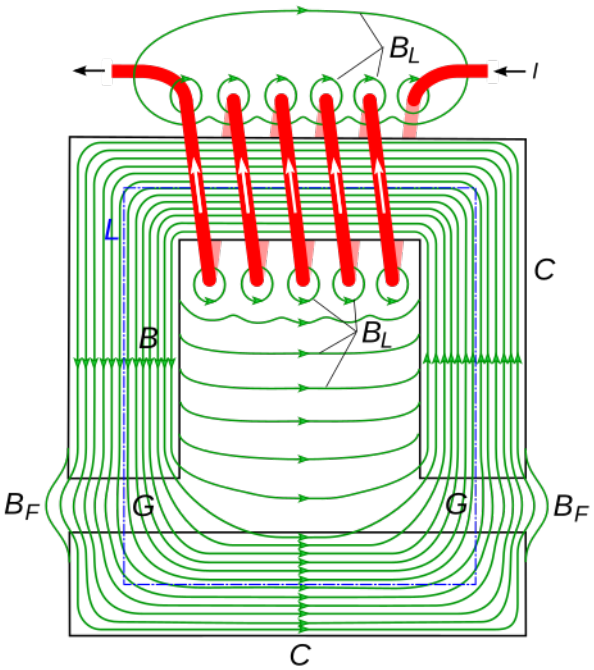


Figure: Electroimán con entrehierro y líneas de campo (Chetvorno, PD)

Video: https://youtu.be/YSf_Duvg3hY

1. **Energización:** al aplicar tensión a la bobina, la corriente genera un campo magnético B en el núcleo de hierro laminado (Ley de Ampère).
2. **Atracción:** la fuerza $F = \frac{B^2 A}{2\mu_0}$ atrae la armadura contra el núcleo fijo, venciendo el resorte de retorno.
3. **Cierre:** el desplazamiento mecánico de la armadura arrastra los contactos móviles, cerrando el circuito de potencia.
4. **Apertura:** al desenergizar la bobina desaparece B; el resorte devuelve la armadura y los contactos se abren.

Materiales Semiconductores I

- Los materiales conductores tienen la característica de producir una corriente eléctrica en presencia de un campo eléctrico.
- Un semiconductor es un material que exhibe las características tanto de un buen conductor como de un buen aislante. Esta característica se controla por una entrada de control.
- La conductividad de un semiconductor se controla mediante: temperatura, impurezas (dopaje), y campo eléctrico.
- Ejemplos comunes: Silicio (Si), Germanio (Ge), Arseniuro de Galio (GaAs)
- Un transistor es un semiconductor que opera como un switch digital. Cambia de alta a baja resistencia dependiendo del estado de una señal de entrada.
- Introducción a Diodos y Transistores(Vídeo)
- ¿Qué es un semiconductor?(Vídeo)

Materiales tipo N y tipo P

- Material Tipo N: Semiconductor extrínseco dopado con impurezas donadoras
- Impurezas comunes: Fósforo (P), Arsénico (As), Antimonio (Sb) en Silicio
- Características:
  - Exceso de electrones libres
  - Portadores mayoritarios: electrones (n^-)
  - Portadores minoritarios: huecos (p^+)

- Material Tipo P: Semiconductor extrínseco dopado con impurezas aceptoras
- Impurezas comunes: Boro (B), Aluminio (Al), Galio (Ga) en Silicio
- Características:
  - Exceso de huecos libres
  - Portadores mayoritarios: huecos (p^+)
  - Portadores minoritarios: electrones (n^-)

Materiales tipo N y tipo P

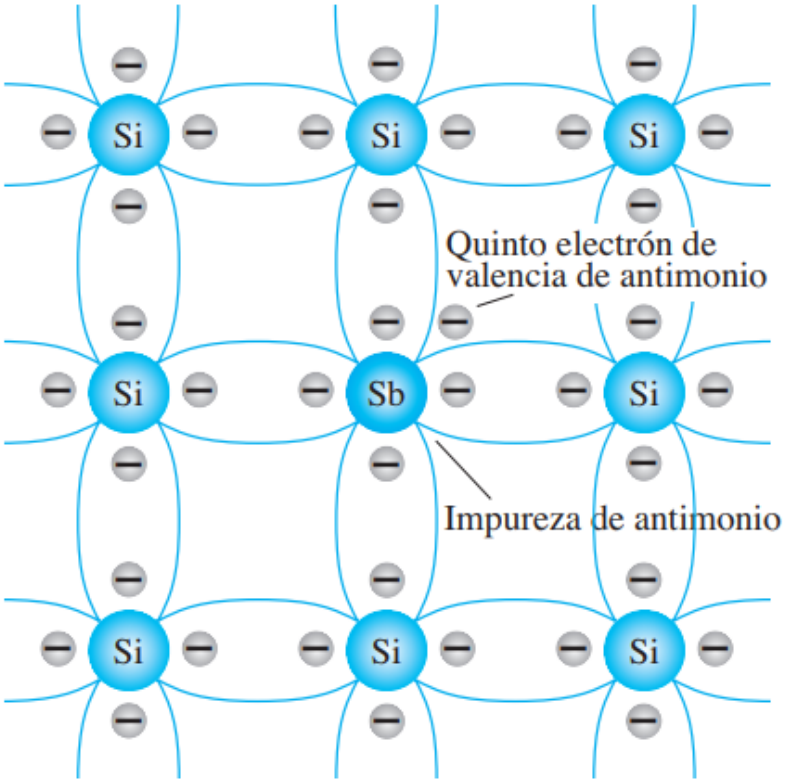


Figure: Tipo N


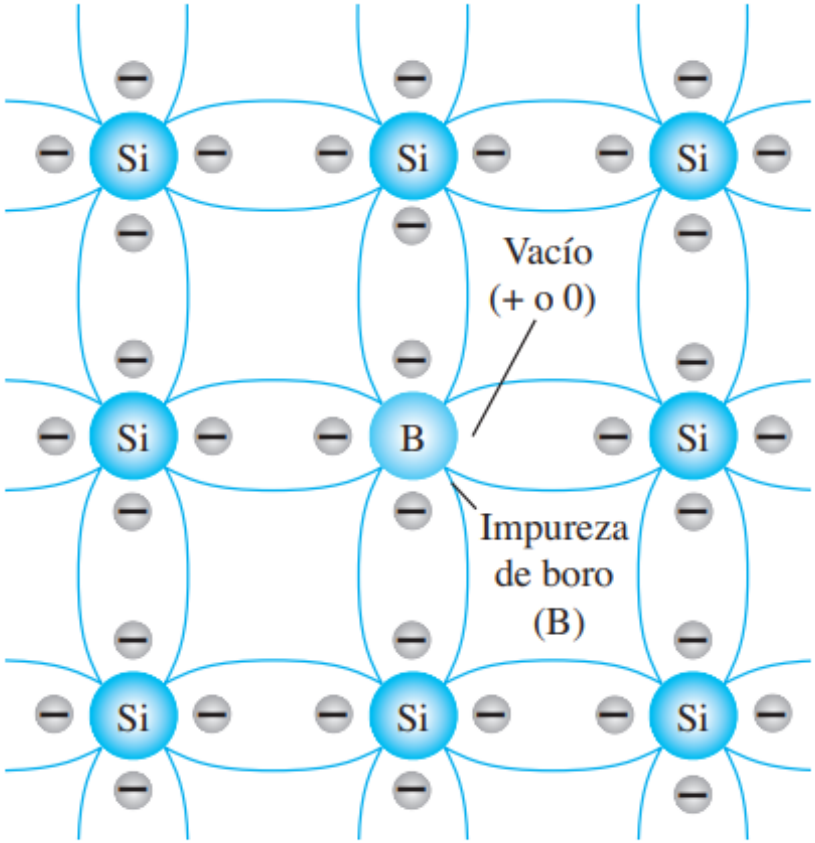


Figure: Tipo P

Diodo

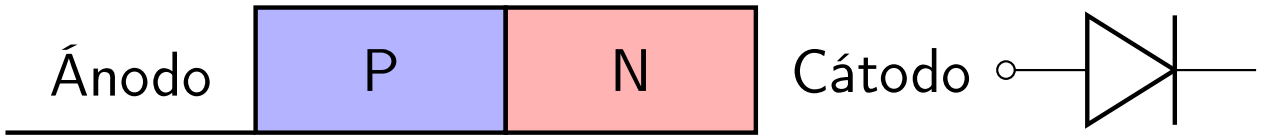

Símbolo del Diodo

Figure: Unión PN y su representación como diodo

Transistor


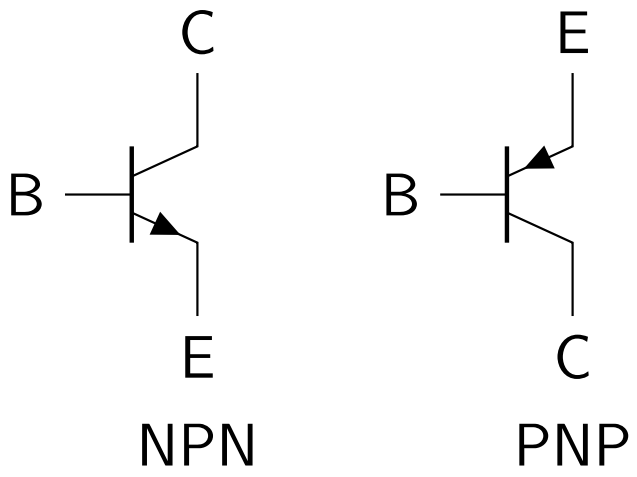


Figure: Transistores BJT usando materiales tipo N y P

Compuertas Lógicas

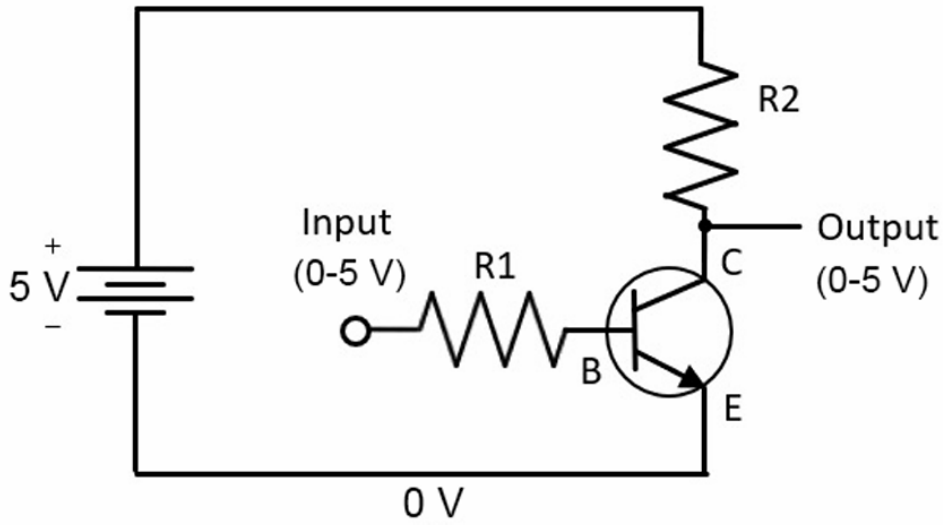
- Son arreglos de circuitos con transistores que permiten realizar operaciones lógicas
- Un transistor tiene un voltaje de switching de 0.7V.
- Con un $V \geq 0.7$, el transistor se activa y la resistencia entre colector y emisor se reduce, colocando la salida a un bajo voltaje.
- El comportamiento del circuito se puede expresar en una tabla de verdad



NotGateSimulation.slx




Compuertas Lógicas

$input_1$	$input_2$	salida
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

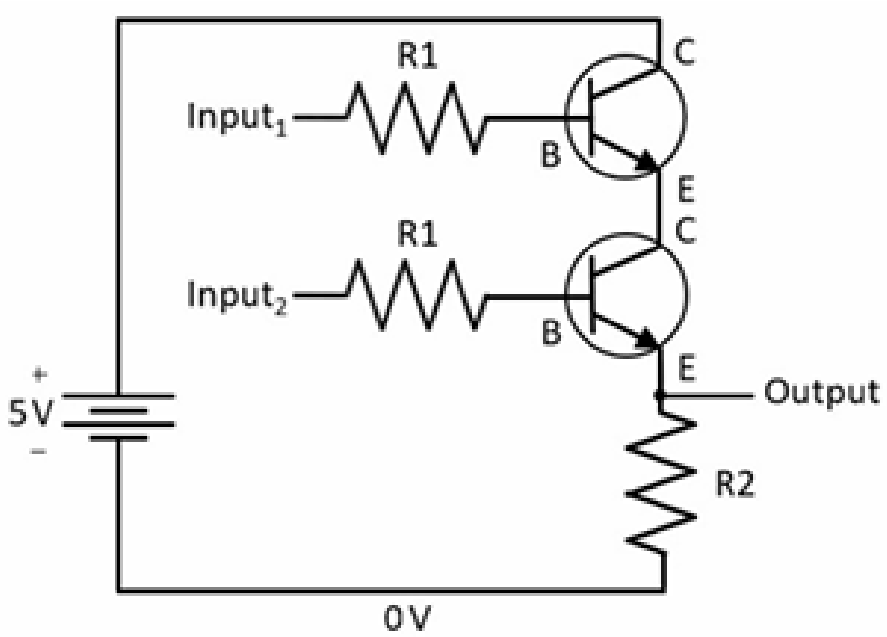

Álgebra de Boole y Compuertas Lógicas I

- Utilizada para resolver problemas de diseño de circuitos de conmutación
- Las variables y las operaciones son lógicas
- 1 equivale a Verdadero
- 0 equivale a Falso
- Las operaciones lógicas AND, OR y NOT se denotan como:

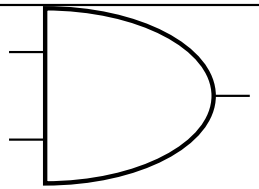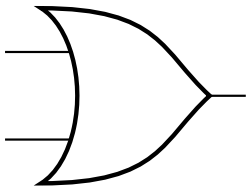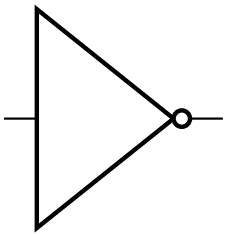AND	$A \wedge B$	$A \cap B$	$A \cdot B$	
OR	$A \vee B$	$A \cup B$	$A + B$	
NOT	$\neg A$	$A^{\complement}$	$\bar{A}$	

Álgebra de Boole y Compuertas Lógicas II

- Es importante notar que las compuertas NAND y NOR son las respectivas negaciones de las compuertas AND y OR i.e.

$$A\,NAND\,B = \neg(A \wedge B) = \overline{A \wedge B}$$

$$A\,NOR\,B = \neg(A \vee B) = \overline{A \vee B}$$

- AND, OR y NOT son un conjunto funcionalmente completo.
- NAND y NOR pueden implementar cualquier circuito digital ya que las AND, OR y NOT se pueden implementar directamente sólo con compuertas NAND o NOR. Condición favorable para procesos de fabricación.

Leyes del Algebra de Boole

$+$	$\cdot$	Ley
$A + 0 = A$	$A \cdot 1 = A$	Identidad
$A + 1 = 1$	$A \cdot 0 = 0$	Dominio
$A + A = A$	$A \cdot A = A$	Idempotencia
$A + \overline{A} = 1$	$A \cdot \bar{A} = 0$	Complementariedad
$A + A \cdot B = A$	$A \cdot (A + B) = A$	Absorción
$A + \bar{A} \cdot B = A + B$	$A \cdot (\bar{A} + B) = A \cdot B$	Reducción
$(A + B) + C = A + (B + C)$	$(AB)C = A(BC)$	Asociatividad
$A + B \cdot C = (A + B) \cdot (A + C)$	$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$	Distribución
$\overline{(A + B)} = \bar{A} \cdot \bar{B}$	$\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$	De Morgan

Negación de la Negación: $\bar{\bar{A}} = A$

Circuitos Combinacionales

- Conjunto de compuertas lógicas interconectadas cuya salida, en un momento dado, es función únicamente de las entradas en ese instante.
- La relación puede ser expresada por *funciones booleanas* o por *tablas de verdad*.
- La ecuación booleana se puede simplificar con aplicación de las identidades o postulados básicos del álgebra booleana o por Mapas de Karnaugh
- Se pueden expresar como Suma de Productos (SOP) o productos de sumas (POS)
- El Teorema de Morgan permite hacer la conmutación de las dos representaciones.

Representación de Min-Terms o Sumas de Productos (SOP)

Sea $F(X_1, X_2, \cdot, X_n)$ la salida de un circuito lógico combinacional booleano que recibe como entradas $X_1, X_2, \cdot, X_n$, encontes:

1. Localizar los casos de la *Tabla de Verdad* donde la Función $F = 1$
2. Para cada uno de los casos identificados escribir el producto de las entradas considerando que si la entrada en la tabla vale 1, se mantiene el símbolo. Si vale 0, se escribe el complemento.
3. Sume los productos obtenidos

Representación de Max-Terms o Productos de Sumas (POS)

Sea $F(X_1, X_2, \cdot, X_n)$ la salida de un circuito lógico combinacional booleano que recibe como entradas $X_1, X_2, \cdot, X_n$, encontes:

1. Localizar los casos de la *Tabla de Verdad* donde la Función $F = 0$
2. Para cada uno de los casos identificados escribir la suma de las entradas considerando que si la entrada en la tabla vale 0, se mantiene el símbolo. Si vale 1, se escribe el complemento.
3. Sume los productos obtenidos

Ejemplo de Representación como SOP I

Considera la Siguiente Tabla de Verdad:

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

- Los casos que interesan son: 000, 010, 011, y 110, porque $F = 1$.
- En consecuencia, existen 4 Sumas de Productos. En cada producto, si la variable está con 0 se complementa. Si está con 1 se deja:

$$F = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + AB\bar{C}$$

- Una vez obtenida se debe reducir por medio de Mapa K. o postulados del álgebra booleana.

Ejemplo de Representación como POS I

Considera la Siguiente Tabla de Verdad:

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

- Los casos que interesan son: 001, 100, 101, y 111, porque $F = 0$
- En consecuencia, existen 4 Productos de Sumas. En cada producto, si la variable está con 1 se complementa. Si está con 0 se deja:

$$F = (A + B + \bar{C})(\bar{A} + B + C)(\bar{A} + B + \bar{C})(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})$$

- Una vez obtenida se debe reducir por medio de Mapa K. o postulados del álgebra booleana.

Circuitos Secuenciales

La salida actual de estos circuitos depende de la entrada actual y de la historia pasada de las entradas. Estos circuitos usan una señal de reloj, generalmente. Ejemplos son:

- Biestables o latch SR
- Biestable D
- Registros
- Contadores

Ejercicios I

1. A partir de la tabla de verdad de la compuerta OR exclusiva de dos entradas obtenga la función booleana como SOP (min-términos).
2. Para el ejercicio anterior obtenga la representación en POS (max-términos).
3. ¿Puede representar el circuito sólo con compuertas NAND?
4. Simplificar $F = ACD + \bar{A}BCD$. Resp:$CD(A + B)$
5. Simplificar $F = ABC + A\bar{B}\overline{\bar{A}\bar{C}}$ R: $A(\bar{B} + C)$
6. A partir de la Tabla 1 de verdad obtener la representación en SOP.
7. Usando Mapas de Karnaugh obtenga la simplificación del circuito de la Tabla 1

Ejercicios II

Table: Ejercicio de tres variables

A B C	F
0 0 0	0
0 0 1	0
0 1 0	1
0 1 1	1
1 0 0	0
1 0 1	0
1 1 0	1
1 1 1	0